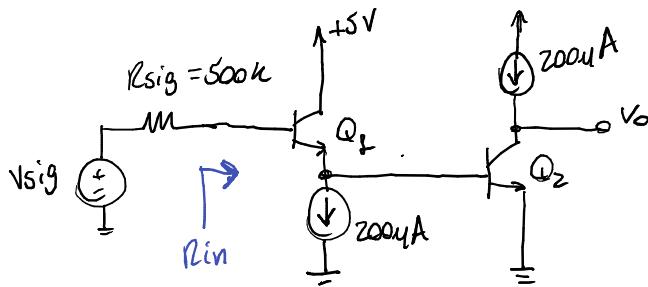


8.9b - Sériea 7º ed

* Os transistores deste exercício possuem $\beta = 100$ e $V_A = 50V$

a) Encontre R_{in} e o ganho de tensão (G_V)

b) Qual o efeito de se elevar a corrente de polarização por um fator de 10, sobre R_{in} , G_V e a potência dissipada?



a)

→ Primeiramente temos que determinar os parâmetros do modelo de pequenos sinalis

↳ Como ambas transistors possuem polarização por fonte de corrente podemos definir a polarização de cada transistor como:


$$\bullet Q_2 \rightarrow I_C = 200\mu A \rightarrow \begin{cases} r_{eq} = \frac{V_T}{I_E} = \frac{V_T}{I_C/\alpha} = \frac{25mV}{200\mu A / 0,99} = 123,75 \Omega \\ r_{o2} = \frac{V_A}{I_C} = \frac{50}{0,2mA} = 250k\Omega \end{cases} \quad \frac{1}{\alpha} = \frac{\beta}{\beta+1} = 0,99$$

$$\bullet Q_1 \rightarrow I_E = 200\mu A - I_{B2} = 200\mu A - \frac{200\mu A}{100} = 198\mu A$$

↳ $r_{eq} = \frac{V_T}{I_E} = 126,3 \Omega$


$$r_o = \frac{V_A}{I_C} = \frac{V_A}{I_E \cdot \alpha} = 255k\Omega$$

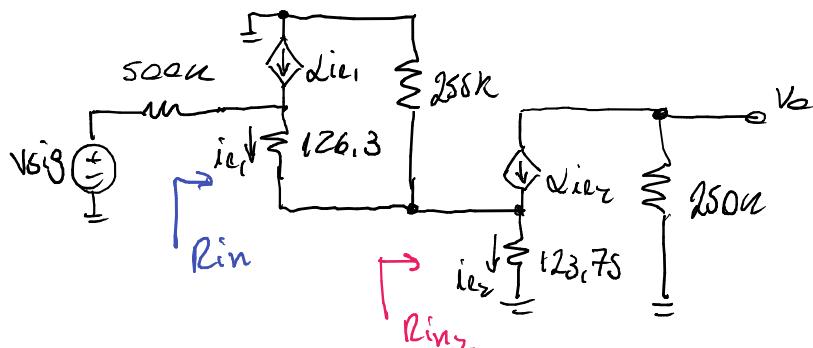→ Agora, podemos montar um modelo para o circuito



• podemos analisar o circuito por etapas:

1º estágio

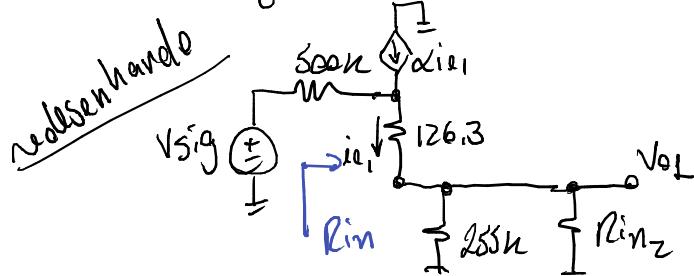


$$\text{então} \rightarrow R_{in2} = 123,75 \cdot (\beta + 1) \approx 12,5k\Omega$$

• Daqui tínhamos que:

$$R_{in} = (\beta + 1) \cdot [126,3 + 258k \parallel 123,75]$$

Assim, $R_{in} = 1,2 M\Omega$

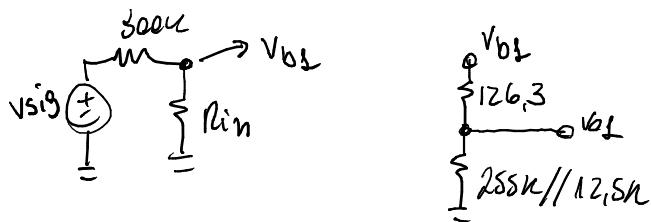Com isso, podemos fazer a seguinte modelagem:




$$V_{b1} = V_{sig} \cdot \frac{R_{in}}{R_{sig} + R_{in}}$$

Logo: $V_{b1} = V_{sig} \cdot \frac{R_{in}}{R_{sig} + R_{in}} = 0,706 V_{sig}$

$$V_{o1} = V_{b1} \cdot \frac{255k // 12,5k}{255k // 12,5k + 126,3} = 0,7 V_{sig}$$

O segundo estágio pode ser levantado:

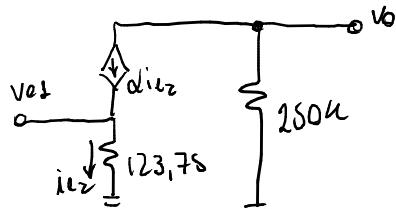

Note que:

$$\left\{ \begin{array}{l} iez = \frac{V_{b1}}{123,7k} \\ V_o = -i_{ez} \cdot 250k \end{array} \right. \Rightarrow i_{ez} = 5,66 \text{ mA/V} \cdot V_{sig}$$

$$V_o = -1,4 \text{ kV/V} \cdot V_{sig}$$

Logo: $6V = -1,4 \text{ kV/V}$

b) O efeito do aumento da corrente de polarização é a alteração dos parâmetros de pequenos sinal.

Logo: $I_{Cz} = 2mA \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} r_{oz} = \frac{V_A}{I_C} = 25k\Omega \\ r_{ez} = \frac{V_T}{I_E} = 12,375 \Omega \end{array} \right.$

$$I_{E1} = 2mA - I_{B2} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} r_{o1} = 25,5k\Omega \\ r_{e1} = 12,625 \Omega \end{array} \right.$$

Parâmetros do amplificador: com as modificações acima

$$\boxed{\begin{array}{l} R_{in} = 121,6k\Omega \\ 6V = -391 \text{ V/V} \end{array}}$$

Observa-se uma queda considerável dos parâmetros

Logo: R_{in} caiu aproximadamente 10x
 $6V$ caiu aproximadamente 3,5x

A potência dissipada, originalmente era: $5V(200\mu A + 1,96mA) = 1,98 \text{ mW}$

Logo: com as modificações, a nova potência se torna: $19,8 \text{ mW}$ (10x maior)